



VJ1214 - Consolas y dispositivos

Bloque 1: Arquitectura de computadores

Puertas lógicas básicas

1. Puertas lógicas

Índice de contenidos

1. Puertas lógicas
 - AND, OR, NOT, XOR
2. Lenguaje de descripción de hardware (HDL)
3. La puerta NAND
4. Multiplexores y demultiplexores
5. Puertas lógicas multibit

1. Puertas lógicas



A	\overline{A}
0	1
1	0

$$F(A) = \overline{A}$$



A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


$$F(A,B) = A+B$$



A	B	AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$F(A,B) = AB$$

Libro de referencia

 

- Capítulo 1



- Capítulos 3 y 5

1. Puertas lógicas



A	B	Xor(A,B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


1. Puertas lógicas




A	B	Xor(A,B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\bar{A}B$
 $A\bar{B}$

2. HDL

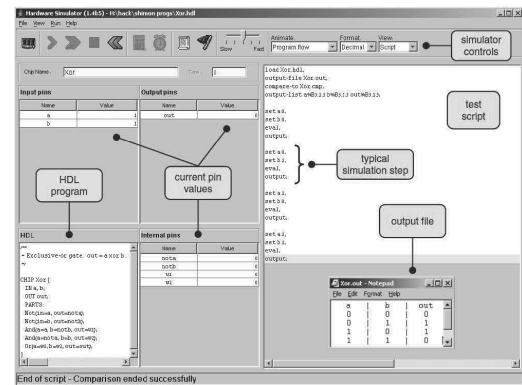

1. Puertas lógicas

 


$$F(A,B) = \text{Xor}(A,B) = \bar{A}B + A\bar{B}$$

 2. HDL

```
CHIP Xor
{
  IN  a, b;
  OUT out;

  PARTS:
    Not (in=a, out=nota);
    Not (in=b, out=notb);
    And (a=a, b=notb, out=w1);
    And (a=nota, b=b, out=w2);
    Or (a=w1, b=w2, out=out);
}
```



2. Lenguajes de descripción de hardware (HDL)

2. HDL

Nombre del chip

```
CHIP Xor
{
  IN  a, b;
  OUT out;

  PARTS:
    Not (in=a, out=nota);
    Not (in=b, out=notb);
    And (a=a, b=notb, out=w1);
    And (a=nota, b=b, out=w2);
    Or (a=w1, b=w2, out=out);
}
```

2. HDL


Interfaz

```
CHIP Xor
{
  IN  a, b;
  OUT out;

  PARTS:
    Not (in=a, out=nota);
    Not (in=b, out=notb);
    And (a=a, b=notb, out=w1);
    And (a=nota, b=b, out=w2);
    Or (a=w1, b=w2, out=out);
}
```

2. HDL

Descripción del chip

 


2. HDL

```
CHIP Xor
{
  IN  a, b;
  OUT out;
```


Construcción

```
  PARTS:
    Not (in=a, out=nota);
    Not (in=b, out=notb);
    And (a=a, b=notb, out=w1);
    And (a=nota, b=b, out=w2);
    Or (a=w1, b=w2, out=out);
}
```

2. HDL

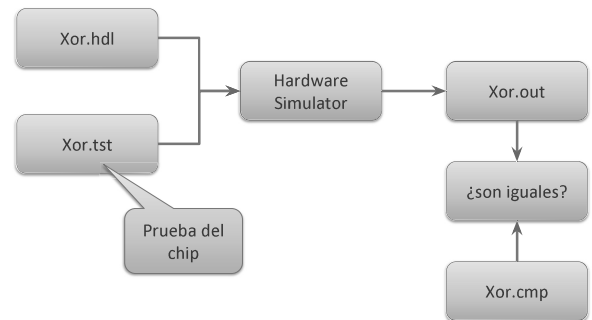


2. HDL

 


```
  PARTS:
    Not (in=a, out=nota);
    Not (in=b, out=notb);
    And (a=a, b=notb, out=w1);
    And (a=nota, b=b, out=w2);
    Or (a=w1, b=w2, out=out);
}
```

2. HDL

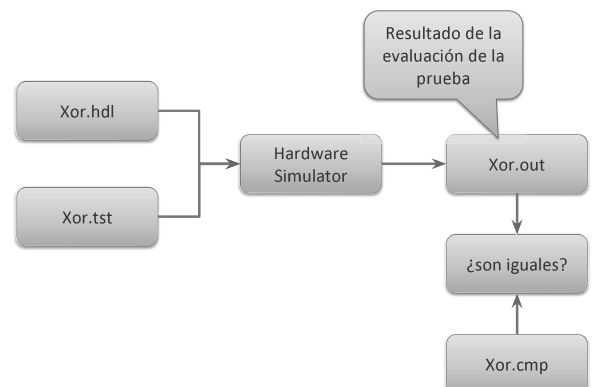

2. HDL

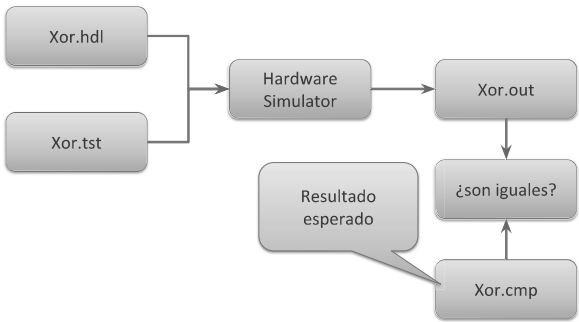

3. La puerta NAND

2. HDL

```
load      Xor.hdl,
output-file Xor.out,
compare-to Xor.cmp,
output-list a, b, out

set a 0,
set b 0,
eval,
output;


set a 0,
set b 1,
eval,
output;

set a 1,
set b 0,
eval,
output;

set a 1,
set b 1,
eval,
output;
```

Fichero de test

3. NAND

 

A	B	Nand(A,B)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. HDL


a	b	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ficheros:
out y cmp



3. Nand

- Es posible construir las puertas lógicas NOT, AND y OR a partir de puertas Nand.

NOT

 

AND

  


NOT



AND



NOT

 

AND




```
CHIP Not
{
    IN    in;
    OUT   out;

    PARTS:
    Nand (a=in,b=in, out=out);
}
```

```
CHIP And
{
    IN    a,b;
    OUT   out;

    PARTS:
    Nand (a=a,b=b, out=temp);
    Not  (in=temp, out=out);
}
```

OR

 

4. Multiplexores y Demultiplexores

5. Propiedades




• Teoremas de DeMorgan

- El complemento de un producto de dos variables es igual a la suma de los complementos de las variables.

$$\bullet \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$


- El complemento de una suma de dos variables es igual al producto de los complementos de las variables.
 
$$\bullet \overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$$



A	B	sel	out
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1


OR

 

```
CHIP Or
{
    IN    a,b;
    OUT   out;

    PARTS:
    Not   (in=a, out=nota);
    Not   (in=b, out=notb);
    Nand  (a=nota,b=notb, out=out);
}
```

4. Multiplexor

 


Permite seleccionar unos datos frente a otros, dependiendo de un selector

A	B	sel	out
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1



MUX

 

4. Multiplexor

$$F(A,B,S) = \bar{A}\bar{B}\bar{S} + A\bar{B}\bar{S} + \bar{A}BS + ABS$$


A	B	sel	out
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

4. Multiplexor




$$F(A,B,S) = \bar{A}\bar{B}\bar{S} + A\bar{B}\bar{S} + \bar{A}BS + ABS$$

$$F(A,B,S) = BS + A\bar{S}$$


AB\S	0	1
00		
01		1
11	1	1
10	1	

 

4. Multiplexor

   


4. Demultiplexor

 


in	sel	A	B
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

DMUX

 


4. Demultiplexor

 


in	sel	A	B
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$F_A(in,sel) = in \bar{sel}$$

$$F_B(in,sel) = in sel$$

 


4. Demultiplexor

 

in	sel	A	B
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$F_A(in, sel) = in \cdot \overline{sel}$$

$$F_B(in, sel) = in \cdot sel$$

 

 5. Puertas multibit

- Con operandos de 4 bits, se pueden ver como una puerta con 8 entradas y 4 salidas



5. Puertas multibit

- Con operandos de 4 bits, se pueden ver como una puerta con 8 entradas y 4 salidas

A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	Out3	Out2	Out1	Out0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0

5. Puertas lógicas multibit


5. Puertas multibit

- Es necesario construir puertas lógicas que realices operaciones entre dos operandos, los cuales tienen más de un bit.



A	B	out
0000	0000	0000
0000	0001	0000
0000	1111	0000
...
0001	0000	0000
0001	0001	0001
...
1111	1111	1111

5. Puertas multibit

 

A[4]	B[4]	Out[4]
0000	0000	0000
0000	0001	0000
0000	1111	0000
...
0001	0000	0000
0001	0001	0001
...
1111	1111	1111

5. Puertas multibit

CHIP And4

```
{  
  IN  a[4], b[4];  
  OUT out[4];  
  
  PARTS:  
    And (a=a[0],b=b[0],out=out[0]);  
    And (a=a[1],b=b[1],out=out[1]);  
    And (a=a[2],b=b[2],out=out[2]);  
    And (a=a[3],b=b[3],out=out[3]);  
}
```

Créditos imágenes utilizadas

- <https://www.flickr.com/photos/qisur/4351196974/>
- <https://www.flickr.com/photos/mbiddulph/2489332318/>
- https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/01/11/14/29/blowtorch-596294_640.jpg
- https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/09/16/18/28/stethoscope-448614_640.jpg
- https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/07/17/22/44/student-849828_640.jpg

